

Konverter fra triac AC dæmp til PWM.

Til dette bruges følgende:

1. TD-10-MR16 Triac dæmpbar 12V 10W LED driver
2. Z1 9,6V 5W Zenerdiode
3. R1 120 ohm modstand 10W
4. R2 47 ohm modstand 5W

Så jeg laver faktisk en triac til 1->10V konverter.

